

Logisim 搭建单周期 CPU 设计报告

一、 模块规格

1、IFU（取指令单元）

IFU 是取指令单元，包含 PC（程序计数器）、IM（指令存储器）和相关逻辑。IFU 根据当前指令计算出计算出下一条指令的地址并将其取出，使程序完成顺序执行或跳转

表格 1 IFU 端口说明

端口名	方向	说明
nPC_sel	I	是否为转移指令的判断信号。（该信号根据当前指令的 opcode 产生） 0：不是转移指令 1：是转移指令
zero	I	该转移指令是否需要转移的判断信号（该信号根据 ALU 判断 busA 与 busB 是否相等产生）。 0：不需要转移（busA!=busB） 1：需要转移（busA==busB）
imm16[15:0]	I	转移指令的指令移位量，左移两位并符号扩展后为在 IM 中的指令偏移量
clr	I	同步复位信号
Instr[31:0]	O	当前被取出的指令

表格 2 IFU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	计算下一条指令的地址	nPC_sel&zero=0 时， $PC \leftarrow PC+4$ 存入 PC。 nPC_sel&zero=1 时， $PC \leftarrow PC+4+(\text{sign_ext}(\text{imm16})\ 00)$ 。
2	取指令	从 IM 中取出地址为 PC 的指令（注：由于 PC 以字节为单位、位宽为 32，但 IM 中的 ROM 以字为单位、位宽为 5，故只取 PC 的 2-6 位作为指令的地址）
3	复位	clr=1 时，PC 被设置为 0x00000000。

2、GRF（寄存器堆）

GRF 由 32 个寄存器构成（其中 0 号寄存器恒为 0）。主要包含读和写操作：读操作时，传入 RA、RB 两个寄存器编号，将对应寄存器的值读出到 busA、busB。写操作时，在 RegWr 信号为 1 时，将 busW 写入 RW 编号对应的寄存器中。

表格 3 GRF 端口说明

端口名	方向	说明
RA[4:0]	I	待读出数据 1 的寄存器编号(\$rs 的编号)。
RB[4:0]	I	待读出数据 2 的寄存器编号(\$rt 的编号)。
RW[4:0]	I	待写入寄存器的编号(\$rd 或\$rt 的编号)
busW[31:0]	I	待写入寄存器的数据
RegWr	I	寄存器写使能信号 0：不写入 1：写入
Clk	I	时钟信号
busA[31:0]	O	读出数据 1(\$rs 的值)
busB[31:0]	O	读出数据 2(\$rt 的值)

表格 4 GRF 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读寄存器	将编号为 RA 的寄存器中的数据输出到 busA 端口； 将编号为 RB 的寄存器中的数据输出到 busB 端口
2	写寄存器	RegWr=1 时，在时钟上升沿将 busW 写入到编号为 RW 的寄存器中

3、ALU（算术逻辑单元）

ALU 由何种算数逻辑组成。根据 ALUctr 对 ALUin1 和 ALUin2 进行加、减、或、相等比较等操作并输出。

表格 5 ALU 端口说明

端口名	方向	说明
ALUin1[31:0]	I	第一个待操作数据。
ALUin2[31:0]	I	第二个待操作数据。
ALUctr[1:0]	I	进行何种运算的选择信号。 00: $in1+in2$ 01: $in1-in2$ 10: $in1 \mid in2$ 11: $in1 \ll in2$
ALUout[31:0]	O	输出运算后的结果。
zero	O	输出 ALUin1 与 ALUin2 的相等判断结果。 0: $ALUin1 \neq ALUin2$ 1: $ALUin1 == ALUin2$

表格 6 ALU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	加（无溢出）	$ALUout = ALUin1 + ALUin2$
2	减（无溢出）	$ALUout = ALUin1 - ALUin2$
3	或	$ALUout = ALUin1 \mid ALUin2$
4	移位	$ALUout = ALUin1 \ll ALUin2$
5	相等判断	$zero = (ALUin1 == ALUin2)$

4、DM（数据存储器）

表格 7 DM 端口说明

端口名	方向	说明
DMaddr[31:0]	I	DM 中的读出/写入地址。
DMdata[31:0]	I	待写入 DM 的数据。
MemWr	I	将 DMdata 写入 DM 的写使能信号。 0: 不写入 1: 写入
DMout[31:0]	O	输出 DM 中 DMaddr 地址中的数据。

表格 8 DM 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读出	MemWr=0 时，DMout=DM 中 DMaddr 地址中的数据。
2	写入	MemWR=1 时，将 DMdata 写入 DM 的 DMaddr 地址中。

5、EXT（扩展器）

EXT 根据 ExtOp 对 16 位立即数 imm16 进行各类扩展。

表格 9 EXT 端口说明

端口名	方向	说明
imm[15:0]	I	待扩展的数据。
ExtOp[1:0]	I	进行何种扩展的选择信号。 00：无符号扩展 01：有符号扩展 10：加载到高 16 位，低 16 位补 0 11：（未定义）
ExtOut[31:0]	O	扩展后的数据。

表格 10 EXT 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	无符号扩展	ExtOp=00 时，对 imm16 进行无符号扩展并输出到 ExtOut。
2	有符号扩展	ExtOp=01 时，对 imm16 进行有符号扩展并输出到 ExtOut。
3	后补 16 位 0	ExtOp=10 时，将 imm16 加载到高 16 位，在低 16 位补 0，并输出到 ExtOut。

6、电路图总览

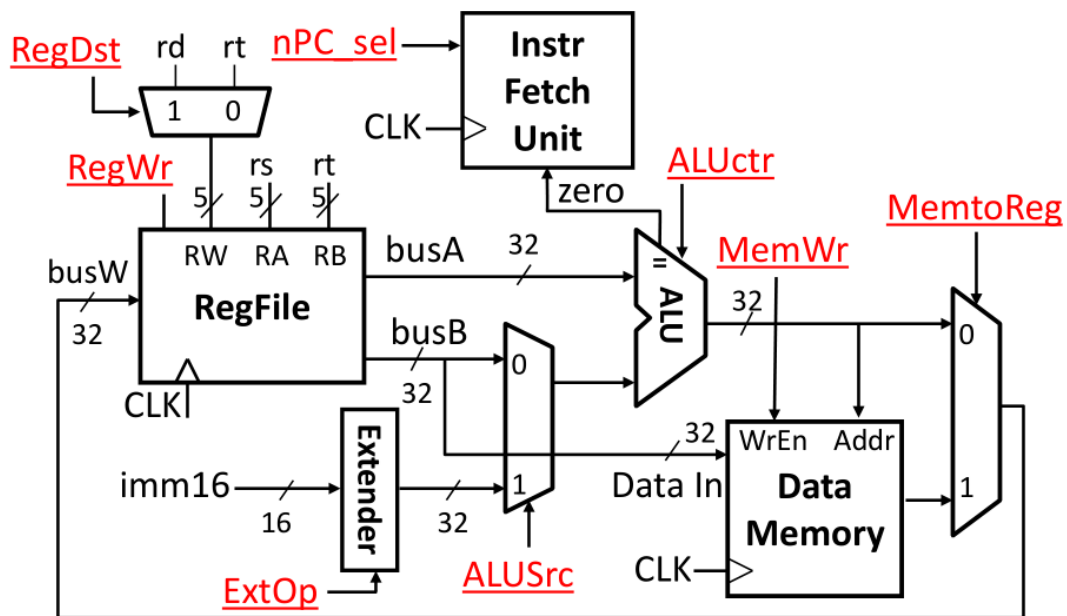


图 1 CPU 主要部件示意图

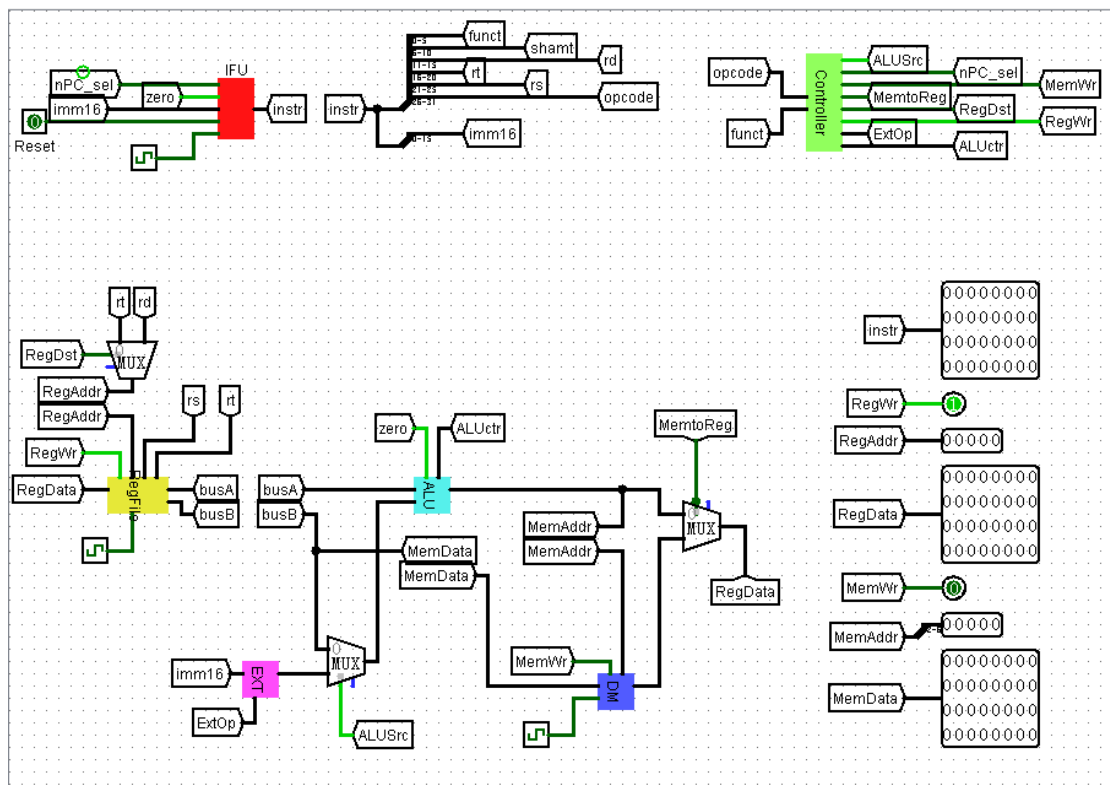


图 2 CPU 主要部件示意图 (Logisim)

7、思考题

(1) 若 **PC** (程序计数器) 位数为 **30** 位，试分析其与 **32** 位 **PC** 的优劣。

答：

30 位 **PC** 可理解为以字为单位对指令进行读取，顺序执行时每周期自加 1。

优势：①因为每条指令占据 4 字节，故 0-1 位恒为 00，30 位 PC 可以去掉没有意义的两位，节省寄存器；②跳转指令可以直接将 imm16 符号扩展后与 PC+4 相加，而不需要先在低 2 位补 0。

劣势：①由于 MIPS 中寄存器、内存等都是 32 位的，30 位的 PC 和这些部件兼容性不好，需要特别在低 2 位补 0。

（2）现在我们的模块中 IM 使用 ROM，DM 使用 RAM，GRF 使用寄存器，这种做法合理吗？请给出分析，若有改进意见也请一并给出。

答：
合理。IM 在一个程序中应该是提前写好，写好后固定不变，只需要读出不需要写入的，只读存储器 ROM 符合 IM 的要求。DM 用于存储数据，对速度要求不高，但需要有较大的存储空间，价格较低的 RAM 符合 DM 的要求。GRF 用于临时存储数据并承担指令的读出写入工作，需要较快的速度，高速的寄存器符号 GRF 的要求。

二、 Controller（控制器）设计

1、基本描述

Controller 根据指令中的 opcode 段和 funct 段，先利用与门确定该指令类型，再利用或门确定各控制信号。

2、控制信号真值表

表格 11 控制信号真值表

func	100 001	10001 1	\					
opcode	000 000	00000 0	00110 1	10001 1	10101 1	00010 0	00111 1	00000 0
	addu	subu	ori	lw	sw	beq	lui	nop
ExtOp[1:0]	xx	xx	00	01	01	xx	10	xx
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	1	x

ALUCtr[1:0]	00	01	10	00	00	xx	00	xx
nPC_sel	0	0	0	0	0	1	0	0
MemWr	0	0	0	0	1	0	0	0
MemtoReg	0	0	0	1	x	x	0	x
RegDst	1	1	0	0	x	x	0	x
RegWr	1	1	1	1	0	0	1	0

3、控制信号含义

表格 12 控制信号含义 1

	0	1
ALUSrc	ALUin2=busB	ALUin2=ExtOut
nPC_sel	当前指令不是跳转指令	当前指令是跳转指令
MemWr	不可以向 DM 中写入数据	可以向 DM 中写入数据
MemtoReg	busW=ALUOut	busW=DMOut
RegDst	RW=rt	RW=rd
RegWr	不可以向 GRF 中写入数据	可以向 GRF 中写入数据

表格 13 控制信号含义 2

	00	01	10	11
ExtOp	无符号扩展	有符号扩展	低位补 16 位 0	(未定义)
ALUCtr	加(无符号)	减(无符号)	或	逻辑左移

4、思考题

(1) 结合上文给出的样例真值表，给出 **RegDst**， **ALUSrc**， **MemtoReg**， **RegWrite**, **nPC_Sel**, **ExtOp** 与 **op** 和 **func** 有关的布尔表达式（表达式中只能使用“与、或、非”3 种基本逻辑运算。）

答：

ExtOp[1]=lui

ExtOp[0]=lw+sw

ALUSrc=ori+lw+sw+lui

ALUCtr[1]=ori

ALUCtr[0]=subu

nPC_sel=beq

MemWr=sw

MemtoReg=lw

RegDst=addu+subu

RegWr=addu+subu+ori+lw+lui

其中：

$$\text{addu} = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]' * \text{func}[5] * \text{func}[4]' * \text{func}[3]' * \text{func}[2]' * \text{func}[1]' * \text{func}[0]$$

$$\text{subu} = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]' * \text{func}[5] * \text{func}[4]' * \text{func}[3]' * \text{func}[2]' * \text{func}[1]' * \text{func}[0]$$

$$\text{ori} = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]$$

$$\text{lw} = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]$$

$$\text{sw} = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]$$

$$\text{beq} = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]'$$

$$\text{lui} = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]$$

(2) 充分利用真值表中的 X 可以将以上控制信号化简为最简单的表达式，请给出化简后的形式。

答：

$$\text{ExtOp}[1] = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]$$

$$\text{ExtOp}[0] = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0] \quad (\text{lw} + \text{sw})$$

$$\text{ALUSrc} = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[0] \quad (\text{ori} + \text{lui})$$

$$+ \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]$$

$$\text{ALUCtr}[1] = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]$$

$$\text{ALUCtr}[0] = \text{op}[5]' * \text{op}[4]' * \text{op}[3]' * \text{op}[2]' * \text{op}[1]' * \text{op}[0]' * \text{func}[5] * \text{func}[4]' * \text{func}[3]' * \text{func}[2]' * \text{func}[1]' * \text{func}[0]$$


```

nPC_sel= op[5]*op[4]*op[3]*op[2]*op[1]*op[0]
MemWr= op[5]*op[4]*op[3]*op[2]*op[1]*op[0]
MemtoReg= op[5]*op[4]*op[3]*op[2]*op[1]*op[0]
RegDst=op[5]*op[4]*op[3]*op[2]*op[1]*op[0]*func[5]*func[4]*func[3]*func[2]*func[0]
RegWr=op[5]*op[4]*op[3]*op[2]*op[1]*op[0]*func[5]*func[4]*func[3]*func[2]*func[0]
      +op[5]*op[4]*op[3]*op[2]*op[0]+
      +op[5]*op[4]*op[3]*op[2]*op[1]*op[0]

```

(3) 事实上，实现 **nop** 空指令，我们并不需要将它加入控制信号真值表，为什么？请给出你的理由。

答：

Nop 指令不对电路进行任何操作，故可理解为控制信号均为 0，而控制信号根据指令类型利用或门构建， $A+0=A$ ，所以无需在真值表中加入它。

三、 测试 CPU

1、测试代码及其测试期望

```

#ori
ori $0, $0, 123
ori $a0, $0, 123 #$4=123
ori $a1, $a0, 456 #$5=507
#lui
lui $a2, 123 #$6=8060928
lui $a3, 0xffff
ori $a3, $a3, 0xffff #$7=0xffffffff=-1
#addu
addu $s0, $a0, $a2 #$16=8061051    ++
addu $s1, $a0, $a3 #$17=122        +-
addu $s2, $a3, $a3 #$18=-2         --
#subu
subu $s3, $a0, $a2 #$19=-8060805    ++
subu $s4, $a0, $a3 #$20=124         +-

```

```

subu $s5, $a3, $a3 #$21=0          --
#sw
ori $t0, $0, 0x0000
sw $a0, 0($t0)
sw $a1, 4($t0)
sw $a2, 8($t0)
sw $a3, 12($t0)
sw $s0, 16($t0)
sw $s1, 20($t0)
sw $s2, 24($t0)
#lw
lw $s0, 24($t0) #$16=$18=-2
lw $s2, 16($t0) #$18=$16=8061051
#beq
ori $s6, $0, 123 #$22=123
beq $a0, $a1, loop1 #if($4==$5)
                                #0x00000001c=507 0x000000020=123
beq $a0, $s6, loop2 #if($4==$22)
                                #0x00000001c=0 0x000000020=123

loop1:sw $a1, 28($t0)
loop2:sw $s6, 32($t0)

```

Registers	Coproc 1	Coproc 0
Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x0000007b
\$a1	5	0x000001fb
\$a2	6	0x007b0000
\$a3	7	0xffffffff
\$t0	8	0x00000000
\$t1	9	0x00000000
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0xffffffffe
\$s1	17	0x0000007a
\$s2	18	0x007b007b
\$s3	19	0xff85007b
\$s4	20	0x0000007c
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x0000007b
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x00001800
\$sp	29	0x00002ffc
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00000000

图 3 寄存器测试期望

Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)	Value (+14)	Value (+18)	Value (+1c)
0x00000000	0x0000007b	0x000001fb	0x007b0000	0xffffffff	0x007b007b	0x0000007a	0xffffffffe	0x00000000
0x00000020	0x0000007b	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

图 4 内存测试期望

2、CPU(Logisim)测试结果

 


图 5 寄存器测试结果

```

00 0000007b 000001fb 007b0000 ffffffff 007b007b 0000007a ffffffff 00000000
08 0000007b 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
10 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
18 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000

```

图 6 内存测试结果

3、思考题

(1) 前文提到，“可能需要手工修改指令码中的数据偏移”，但实际上只需再增加一个 DM 片选信号,就可以解决这个问题。请阅读相关资料并设计一个 DM 改造方案使得无需手工修改数据偏移。

答：

片选，也称选片。在有很多芯片挂在同一总线上，而我们只需要对其中特定的某个芯片进行读写时，可以通过地址的比对，利用与门、或门、非门的组合产生片选信号 CS (chip select) 或 SS(slave select)，决定对哪个芯片进行操作。

假设本次设计中 MARS 的 Memory Configuration 选择为 Compact, Text at Address 0，即.data 从 0x00002000 开始，就可以加入片选信号，将地址前 20 位与 0x00002 比较，相同时则对 DM 操作。

假设每个 DM 有 256MB 容量，并且映射在在 0x30000000~0x3fffffff 之间。将地址前 4 位与 0x3 进行比较，相同时则对当前 DM 操作。但本次设计中，DM 最多存储到 0x00000080，因此不需要使用片选信号。

(2) 除了编写程序进行测试外，还有一种验证 CPU 设计正确性的办法——形式验证。形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性，使用数学的方

法证明其正确性或非正确性。请搜索“形式验证 (Formal Verification)”了解相关内容后，简要阐述相比与测试，形式验证的优劣。

答：

优势：

- ① 形式验证是对指定描述的所有可能的情况进行验证，覆盖率达到了 100%。
- ② 形式验证技术是借用数学上的方法将待验证电路和功能描述或参考设计直接进行比较，不需要开发测试激励，测试者不需要考虑如何获得测试向量。
- ③ 形式验证可以进行从系统级到门级的验证，验证时间短，可以很快发现和改正电路设计中的错误，可以缩短设计周期。

劣势：

随着硬件设计复杂性的增加，需要对比的模型呈爆炸性增长，这使形式验证更多也只是停留在模块级别，面对大规模硬件设计的时候往往会比较吃力。